

Logica Digitale

Logica combinatoria e sequenziale

- Una CPU è composta fondamentalmente da due classi diverse di circuiti digitali
 - Combinatori → l'uscita dipende solo dal valore degli ingressi istante per istante
 - es. Operazioni aritmetiche
 - Sequenziali → L'uscita dipende anche da uno **stato** interno del circuito
 - es. Memorie, registri
- Entrambi si possono realizzare con gli stessi elementi base, ovvero **porte logiche**. Il loro funzionamento si basa sull'algebra di Boole.


Algebra di Boole

- Algebra di riferimento per lo studio di circuiti logici digitali
- Un'espressione booleana è isomorfa ad un circuito digitale
 - un circuito digitale può essere espresso univocamente tramite un'espressione booleana e viceversa
- È definita da:
 - Un insieme di 2 valori
 - $\{0, 1\}, \{\text{vero}, \text{falso}\}, \{\text{alto}, \text{basso}\}, \dots$ } Rappresentabile con 1 bit
 - 3 operazioni elementari:
 - OR \rightarrow congiunzione, $A+B=1$ se $A=1$ oppure $B=1$
 - AND \rightarrow disgiunzione, $A \cdot B=1$ se $A=1$ e $B=1$
 - NOT \rightarrow negazione $\bar{A}=1$ se $A=0$, $\bar{A}=0$ se $A=1$


} Equivalenti alle operazioni bitwise

Porte logiche elementari

 
- Circuiti digitali che implementano le operazioni booleane elementari



OR		
A	B	$A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 


AND		
A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 



NOT	
A	\bar{A}
0	1
1	0

Porte logiche aggiuntive

 - Risulta comodo costruire la funzione di OR esclusivo




XOR		
A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

  


Porte logiche aggiuntive

- Un pallino su un ingresso o uscita indica una negazione:


NAND

 

NOR

 

XNOR

 

Proprietà algebra booleana

- Identità:

$$A + 0 = A$$

$$A \cdot 1 = A$$

- Assorbimento:

$$A + 1 = 1$$

$$A \cdot 0 = 0$$

- Inverso:

$$A + \bar{A} = 1$$

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

- Idempotenza:

$$A + A = A$$

$$A \cdot A = A$$

- Commutativa:

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

- Associativa:

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

- Distributiva:

$$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$$

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

- Assorbimento:

$$A + \bar{A} \cdot B = A + B$$

- Doppia negazione

$$\bar{\bar{A}} = A$$

Forme canoniche e teoremi di De Morgan

- Un'espressione booleana si dice in forma canonica (o normale) quando è rappresentata come:
 - Somma di prodotti (forma disgiuntiva)
 - Prodotto di somme (forma congiuntiva)
- Esistono due teoremi che stabiliscono delle regole di conversione tra somma e prodotto, che si possono usare per passare da una forma canonica all'altra:
$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$
$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$
- Si possono ovviamente estendere a più variabili, e si possono usare per semplificare una funzione booleana

Funzioni booleane

- Normalmente in fase di progetto si parte da una tabella di verità per poi ricavare una funzione booleana, che poi va semplificata

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- Ciò si può fare in maniera metodica, costruendo o una **somma di prodotti** o un **prodotto di somme**

Funzioni booleane

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- Supponendo di volere una **somma di prodotti**, costruisco un'espressione per ogni combinazione in cui l'uscita vale 1, e sommo le varie espressioni
- Ogni espressione viene costruita moltiplicando tutte le variabili Z in ingresso, prendendo Z se l'ingresso deve essere 1 e \bar{Z} se l'ingresso deve essere 0
- Dalla tabella sopra risulta:

$$C = \bar{A} \cdot B + A \cdot B$$

Funzioni booleane - semplificazione

- Una volta ottenuta una funzione booleana, si può semplificare applicando le regole dell'algebra booleana:

$$C = \bar{A} \cdot B + A \cdot B$$

$$C = B \cdot (\bar{A} + A) \quad \rightarrow \text{proprietà distributiva}$$

$$C = B \quad \rightarrow \text{idempotenza}$$

- Otteniamo che la variabile C è indipendente dall'ingresso A; questo si può esprimere con una "X" (don't care) nella tabella di verità

A	B	X
X	0	0
X	1	1

Funzioni booleane (2)

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- Supponendo di volere un **prodotto di somme**, costruisco un'espressione per ogni combinazione in cui l'uscita vale 0, e moltiplico le varie espressioni
- Ogni espressione viene costruita sommando tutte le variabili Z in ingresso, prendendo Z se l'ingresso deve essere 0 e \bar{Z} se l'ingresso deve essere 1
- Dalla tabella sopra risulta:

$$C = (A + B) \cdot (\bar{A} + B)$$

Funzioni booleane – semplificazione

(2)

- Una volta ottenuta una funzione booleana, si può semplificare applicando le regole dell'algebra booleana:
$$C = (A + B) \cdot (\bar{A} + B)$$
$$C = B + (\bar{A} \cdot A) \quad \rightarrow \text{proprietà distributiva}$$
$$C = B \quad \rightarrow \text{idempotenza}$$
- Otteniamo lo stesso risultato ottenuto tramite la somma di prodotti (c.v.d.)
- Per ogni funzione si può scegliere la forma canonica più conveniente, ad esempio:
 - quella in cui compaiono meno termini
 - quella più facile da semplificare
 - ...
- Esistono algoritmi per la semplificazione di funzioni booleane, usati per automatizzare la sintesi dei circuiti digitali, ad esempio:
 - Mappe di Karnaugh
 - Metodo di Quine-McClusky
- Per brevità non li trattiamo

Funzioni booleane

- Ovviamente il procedimento si può estendere a più variabili


A	B	C	X	Y
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0

$$X = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C) + (A \cdot \bar{B} \cdot C) + (A \cdot B \cdot C) = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot C = \overline{A+B} + A \cdot C$$


$$Y = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot B \cdot C) + (A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) = \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C = \overline{B+C} + \bar{A} \cdot B \cdot C$$

Funzioni booleane → reti logiche

 - Una funzione booleana è facilmente traducibile in reti logiche sostituendo ogni operazione con la corrispondente porta logica e tenendo a mente le regole di precedenza delle operazioni
- Dall'esempio precedente risulta:




$$X = \overline{A+B} + A \cdot C$$

 

$$Y = \overline{B+C} + \overline{A} \cdot B \cdot C$$

Multiplexer

 - Un componente molto utile è il multiplexer, che permette di “selezionare” una particolare variabile in ingresso e riportarla in uscita




- La variabile selezionata dipende dal valore del bit di controllo S:
 $S = 0 \rightarrow C = A$
 $S = 1 \rightarrow C = B$
- Con N bit di controllo posso scegliere 2^N variabili in input.

ALU

- La ALU (Arithmetic and Logic Unit) o unità aritmetico-logica è un componente hardware che svolge operazioni aritmetiche e logiche.
- L'ALU è una componente fondamentale della CPU.
- Nelle prossime slides vedremo una ALU semplificata in grado di eseguire le seguenti operazioni su interi signed a 32 bit:
 - somma e sottrazione
 - AND
 - OR
 - altro?
- Obiettivo: costruire una ALU per l'architettura MIPS

ALU – operazioni logiche

 - Le operazioni AND e OR nella ALU sono svolte dalle corrispondenti port logiche.
- Un multiplexer sceglie quale delle due operazioni deve essere svolta.



ALU – operazioni aritmetiche

- Come posso implementare operazioni aritmetiche tra due bit?

OR → somma logica


AND → prodotto logico e aritmetico

XOR → somma aritmetica (senza riporto)

- **Half adder**


- Somma (S) di due bit con riporto (C)

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

ALU – somme a più bit



 
- L'addizione di numeri composti da più di 1 bit comporta un problema, ovvero bisogna tener conto del bit di riporto
- questo riporto diventa un terzo input della addizione (Carry In)



ALU – Full Adder


- **Full Adder**

   - Tiene conto del Carry In, permette addizione di numeri interi a N bit
- E' composto da due half adder in cascata più un OR che somma i due Carry Out.



ALU a 1 bit

 - 3 operazioni disponibili:
 - OR
 - AND
 - Somma con riporto
- *Operation* deve essere almeno a 2 bit




ALU a 1 bit

- Utile aggiungere la possibilità di negare gli ingressi, utile per implementare la sottrazione attraverso il complemento a 2:


$$a - b = a + \bar{b} + 1$$

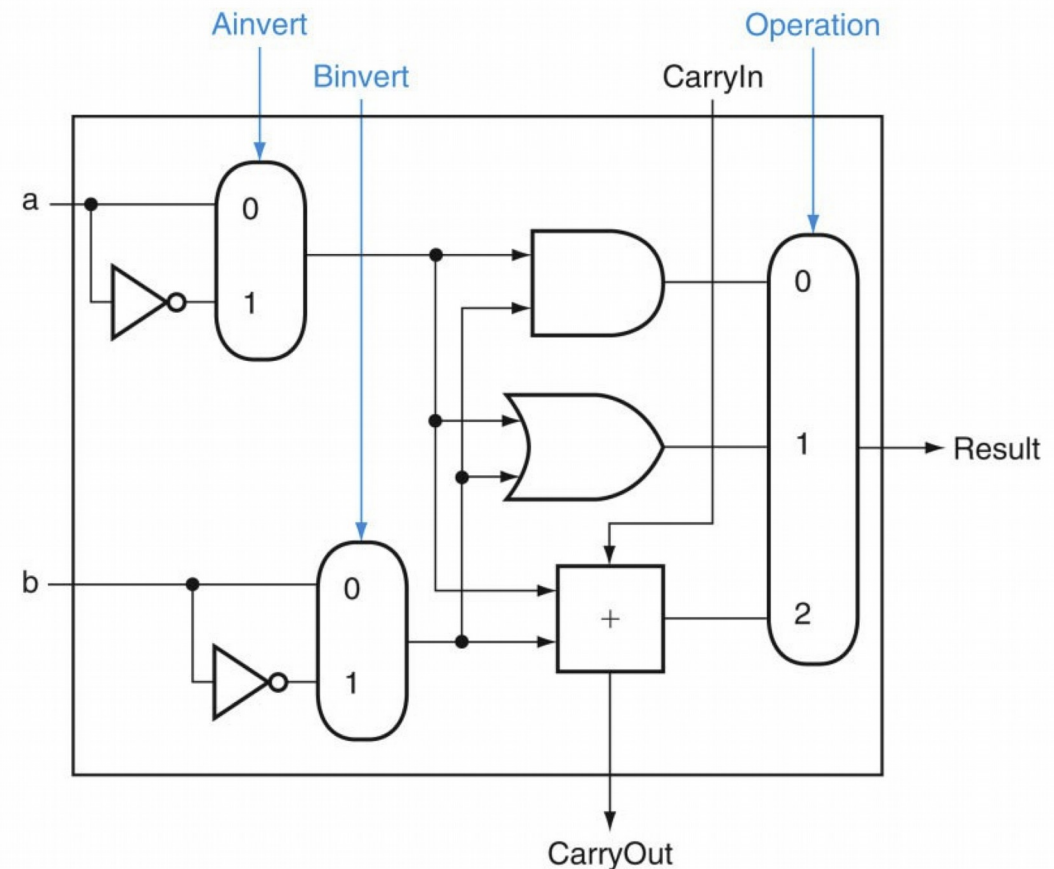- **Ainvert** e **Binvert** sono due multiplexer a 1 bit



ALU a 32 bit

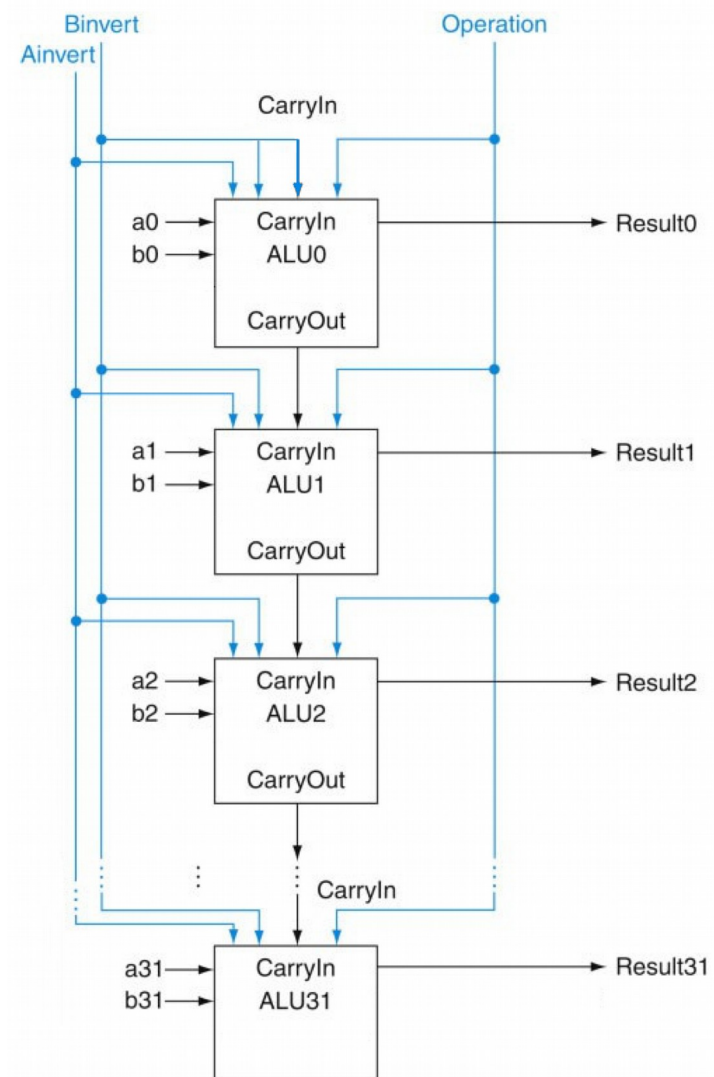- Mettendo in cascata 32 ALU a 1 bit, ottengo un'ALU in grado di operare su 32 bit
 - AND bitwise
 - OR bitwise
 - Somma con riporto
 - Sottrazione
 - Binvert collegato all'ingresso CarryIn del bit 0 per implementare
$$a - b = a + \bar{b} + 1$$




ALU - confronto

- Aggiungiamo operazioni per confrontare due numeri interi
 - $a < b \rightarrow$ Necessario per istruzione `slt` (set-if-less-than)
 - $a == b \rightarrow$ Necessario per istruzione `beq` (branch-if-equal)
- Idea: sfrutto l'operazione di sottrazione
 - $a < b \rightarrow$ è sufficiente controllare il bit di segno del risultato
 - $a == b \rightarrow$ devo avere tutti i bit del risultato a 0, aggiungo uscita aggiuntiva


ALU - Confronto `slt` (bit 0-30)

 - L'istruzione deve dare come risultato:
 - 0x00000001 se $a < b$
 - 0x00000000 se $a \geq b$
- Cambia solo il bit 0, quindi posso forzare a 0 tutti gli altri attraverso una linea di ingresso aggiuntiva (Less)
 - andrà forzata a 0 per i bit da 1 a 31
 - Conterrà l'MSB del risultato per il bit 0




ALU - Confronto `slt` (bit 31)

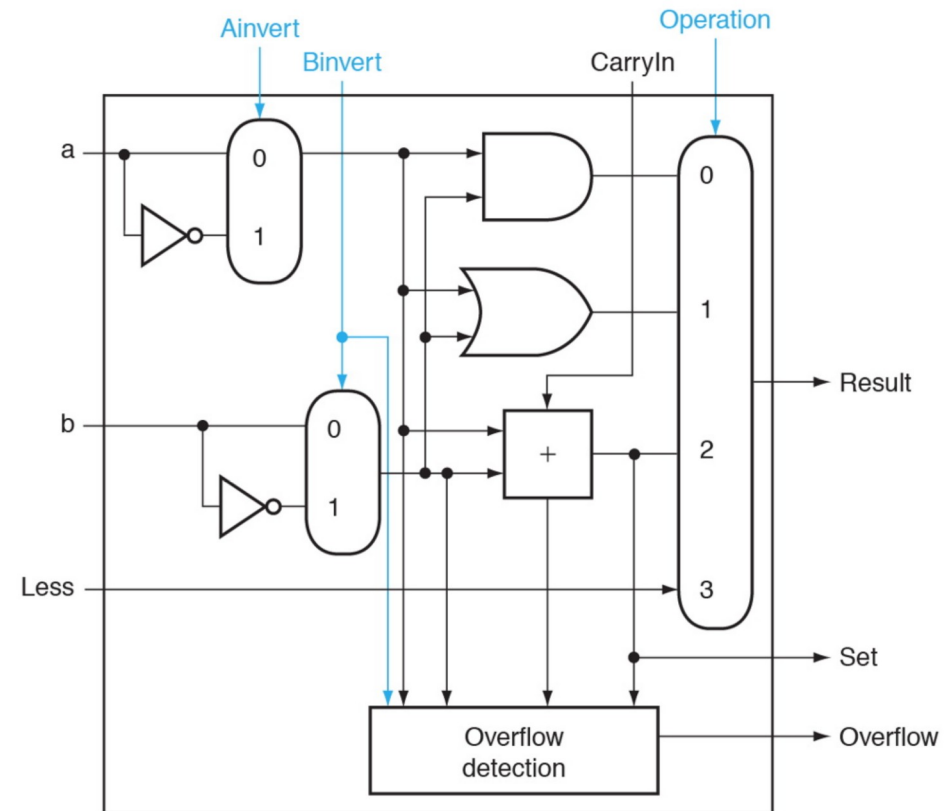- L'istruzione deve dare come risultato:
 - 0x00000001 se $a < b$
 - 0x00000000 se $a \geq b$
- Il risultato del full adder (bit di segno) va sulla linea Set:
 - serve un output aggiuntivo, ossia il risultato del full adder (Set), che diventa l'input Less per la ALU del bit 0
 - E' aggiunta anche una parte per determinare la condizione di Overflow.




ALU - Confronto `slt`

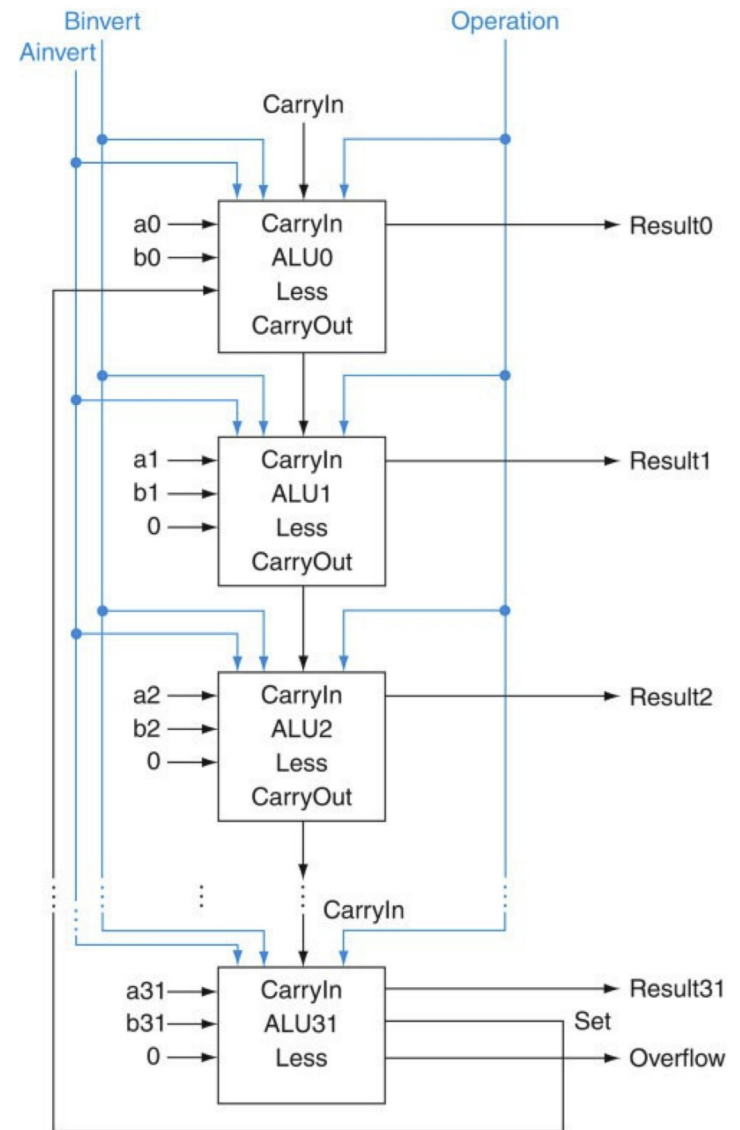- L'istruzione deve dare come risultato:
 - 0x00000001 se $a < b$
 - 0x00000000 se $a \geq b$
- Schema completo con il feedback dal bit 31 al bit 0



ALU – controllo beq

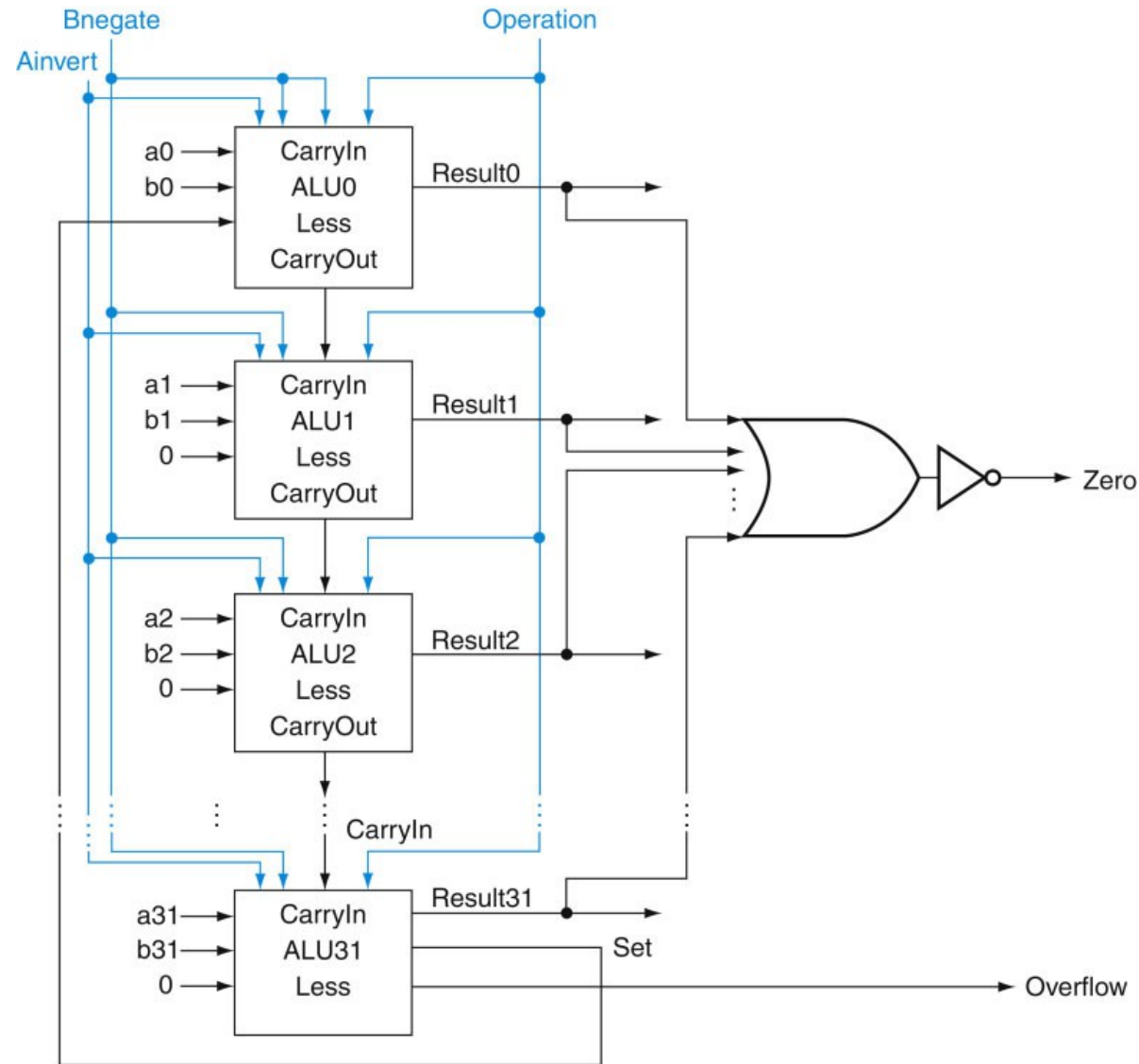
- Aggiungo linea dedicata per segnalare il valore 0x00000000 in uscita
 - Uso porta NOR a 32 ingressi



ALU - sommario


- L'ALU costruita finora permette di svolgere diverse operazioni, a seconda dei bit di controllo

Operazione ALU			Funzione
Aneg	Bneg	Op	
0	0	00	AND bitwise
0	0	01	OR bitwise
0	0	10	Addizione
0	1	10	Sottrazione
0	1	11	Confronto <code>slt</code>
1	1	00	NOR bitwise
1	1	01	NAND bitwise

 

Altri blocchi utili: Decoder $n \rightarrow 2^n$

 - In uscita ho 2^n bit di cui uno solo è settato
- In ingresso ho n bit che rappresentano un numero, e “scelgono” il bit da settare in uscita



Ingressi			Uscite							
I1	I2	I3	O0	O1	O2	O5	O6	O7	O6	O7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Shifter (traslatore)



- Esegue l'operazione di shift logico a destra o sinistra
 - Si può implementare con una catena di multiplexer
 - Es. shifter a 4 bit → 2 bit di controllo

$$A = a_3a_2a_1a_0$$

$$B = b_3b_2b_1b_0$$


$$C = c_1c_0$$

$$B = A \ll C$$

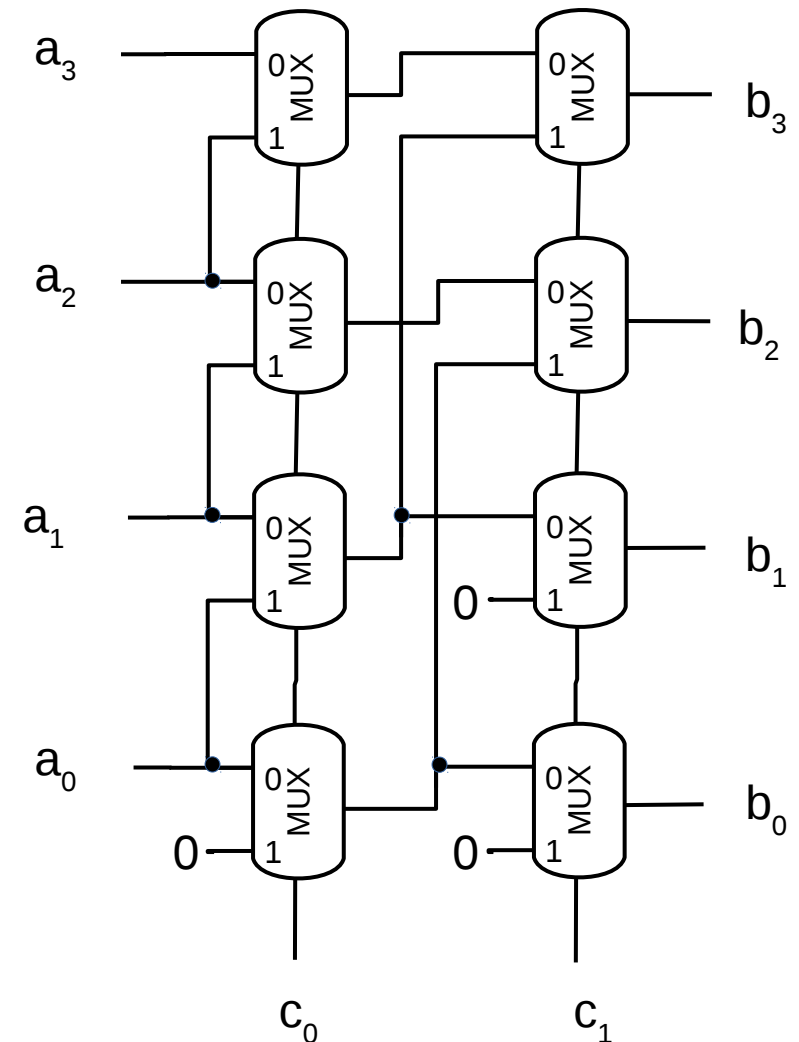 

Bit extender

 - Implementa l'estensione del segno (sign-extend)
- Converte N bit in M, con $N < M$
 - Aggiunge bit a 0 a sinistra se MSB è 0
 - Aggiunge bit a 1 a sinistra se MSB è 1



Latch S-R (Set-Reset)

- Circuito **bistabile** – capace di mantenere 2 stati diversi:


$$Q = 1 \quad (\bar{Q} = 0)$$

$$Q = 0 \quad (\bar{Q} = 1)$$

- Lo stato viene deciso attivando (portando a 1) un ingresso:

$$S = 1, R = 0 \rightarrow Q = 1$$

$$S = 0, R = 1 \rightarrow Q = 0$$

 


Latch S-R – stato SET

- Poniamo:

$$S = 1$$

$$R = 0$$

 - Trattandosi di porte NOR, l'uscita \bar{Q} sarà sicuramente a 0 perché $S=1$
- L'uscita Q invece dipende da \bar{Q} perché $R=0$, quindi va a 1



NOR		
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


Latch S-R – stato RESET

- Poniamo:

$$S = 0$$

$$R = 1$$

 - Trattandosi di porte NOR, l'uscita Q sarà sicuramente a 0 perché $R=1$
- L'uscita \bar{Q} invece dipende da Q perché $S=0$, quindi va a 1



NOR		
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Latch S-R – stato di riposo

- Poniamo:

$$S = 0$$

$$R = 0$$

- Cosa ottengo su Q e \bar{Q} ?

$$Q = \overline{R + \bar{Q}} = \overline{0 + \bar{Q}} = \overline{\bar{Q}} = Q$$

$$\bar{Q} = \overline{S + Q} = \overline{0 + Q} = \bar{Q}$$


- Esistono due soluzioni possibili, ovvero i due stati

$$Q = 1 \text{ e } \bar{Q} = 0$$

$$Q = 0 \text{ e } \bar{Q} = 1$$

- Dipende dai valori precedenti di S e R

 - Il latch “ricorda”, attraverso il feedback, l’ultimo ingresso che è stato settato



NOR		
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Latch S-R – stato indeterminato

- Poniamo:

$$S = 1$$


$$R = 1$$

- Cosa ottengo su Q e \bar{Q} ?

$$Q = \overline{R + \bar{Q}} = \overline{1 + \bar{Q}} = 0$$

$$\bar{Q} = \overline{S + Q} = \overline{1 + Q} = 0$$

 
- Anche se stabile, questa configurazione solitamente non viene ammessa perché $Q = \bar{Q}$!
- Cosa succede se S e R passano da 1 a 0 *contemporaneamente*?



NOR		
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Latch D

- Evita lo stato indeterminato grazie ad un segnale di abilitazione, chiamato Clock
- Quando $C=1$, il valore di D viene riportato su Q (e l'inverso su \bar{Q})
 - $D=1$ corrisponde al Set
 - $D=0$ corrisponde al reset
- Quando $C=0$ viene mantenuto lo stato
 - Stato indeterminato non si verifica mai
- Circuito **Level Triggered**
 - La transizione di stato può avvenire in corrispondenza di un *livello logico*


 


AND		
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NOR		
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Latch D

  - Per tutto il tempo in cui $C=1$, il latch D è “trasparente”, ovvero riporta in uscita lo stato D (a meno di ritardi di propagazione)
 - Non vengono memorizzati tutti i cambiamenti che avvengono mentre $C=1$
 - Non è un comportamento che vogliamo!




AND		
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


NOR		
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Clock

- I segnali di Set e Reset solitamente arrivano da altri circuiti digitali, e per motivi fisici possono non essere perfettamente sincronizzati
 - Ogni porta logica introduce un ritardo di propagazione
 - I segnali S e R diventano stabili solo dopo un certo tempo
- Per avere un comportamento predicibile, è necessario **sincronizzare** le transizioni di stato
- Questo sincronismo è dato da un segnale di **clock**:

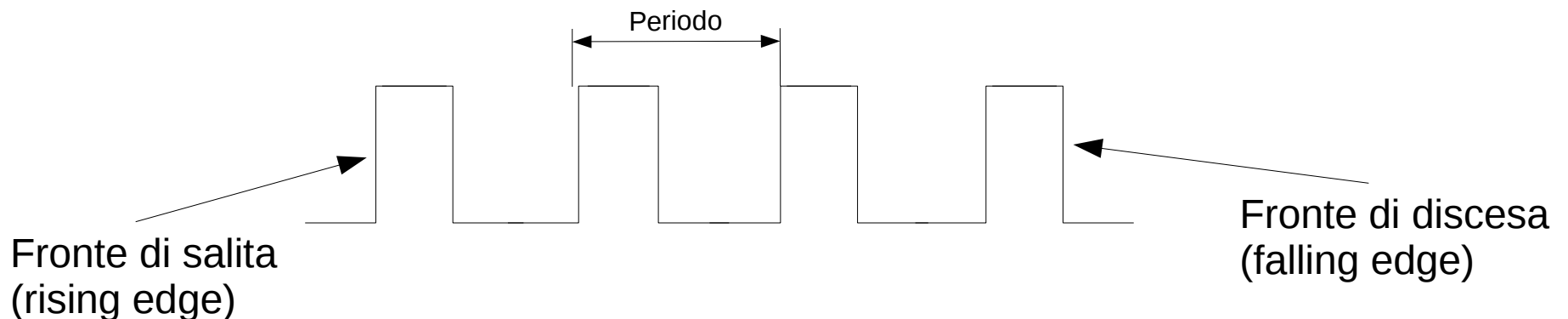

Clock

 

- Il primo elemento di stato fornisce gli input al circuito logico combinatorio.
- La durata di un ciclo di clock deve essere sufficientemente lungo affinché i segnali in input riescano a propagarsi all'interno del circuito combinatorio e generare un segnale di uscita stabile.
- il clock è unico per ogni sotto-sistema (CPU, memoria, ...) il periodo deve essere sufficiente affinché ogni circuito logico abbia il tempo di stabilizzare il proprio segnale di output.

Clock

- Il periodo (o ciclo) di clock dev'essere abbastanza lungo da assicurare la stabilità degli output del circuito
 - Spesso la tecnologia di realizzazione limita la frequenza massima (ma non è l'unico parametro)
- Il clock abilita la scrittura nei latch, evitando lo stato indeterminato
- Il clock determina il ritmo dei calcoli e delle relative operazioni di memorizzazione
- Il circuito diventa sincrono rispetto al segnale di clock

Clock

- In un circuito digitale ci possono essere diversi clock a diversa frequenza
 - In genere derivano tutti da un clock unico, generato da un circuito ***oscillatore***
 - Clock secondari sono derivati attraverso dei divisori di frequenza (prescaler) o moltiplicatori di frequenza (PLL, Phased-Locked Loop)
 - Ci possono comunque essere più oscillatori indipendenti (e.g. per basso consumo)
- Es. clock CPU a 1.2 GHz → periodo di ~ 0.75 ns
clock memoria a 666 MHz → periodo di ~ 1.5 ns

Mantenimento dello stato


- Vorremmo che, ad ogni ciclo di clock
 - Il circuito combinatorio esegue un'operazione avente come ingresso lo stato memorizzato in un circuito sequenziale
 - Il risultato deve diventare lo stato di un altro circuito sequenziale (o lo stato futuro dello stesso)
 - In questo modo riesco a costruire delle macchine a stati il cui stato si evolve in sincronia con il clock
- Una CPU non è altro che un'enorme macchina a stati finiti composta da
 - Memorie, registri, latch → mantengono lo stato
 - ALU, multiplexer e altre reti logiche → eseguono operazioni logiche e aritmetiche

Metodologia di timing

- La memorizzazione può avvenire in vari istanti rispetto al clock:
 - **level-triggered**: avviene sul **livello** alto (o basso) del clock
→ il D latch ne è un esempio
 - **edge-triggered**: avviene sul **fronte** di salita (o discesa) del clock
→ è quello che ci serve!
- I latch visti finora sono tutti level-triggered
- Per avere elementi edge-triggered esistono diverse soluzioni, ad esempio l'utilizzo di un generatore di impulsi
- Gli elementi edge-triggered sono chiamati **flip-flop**


Generatore di impulsi

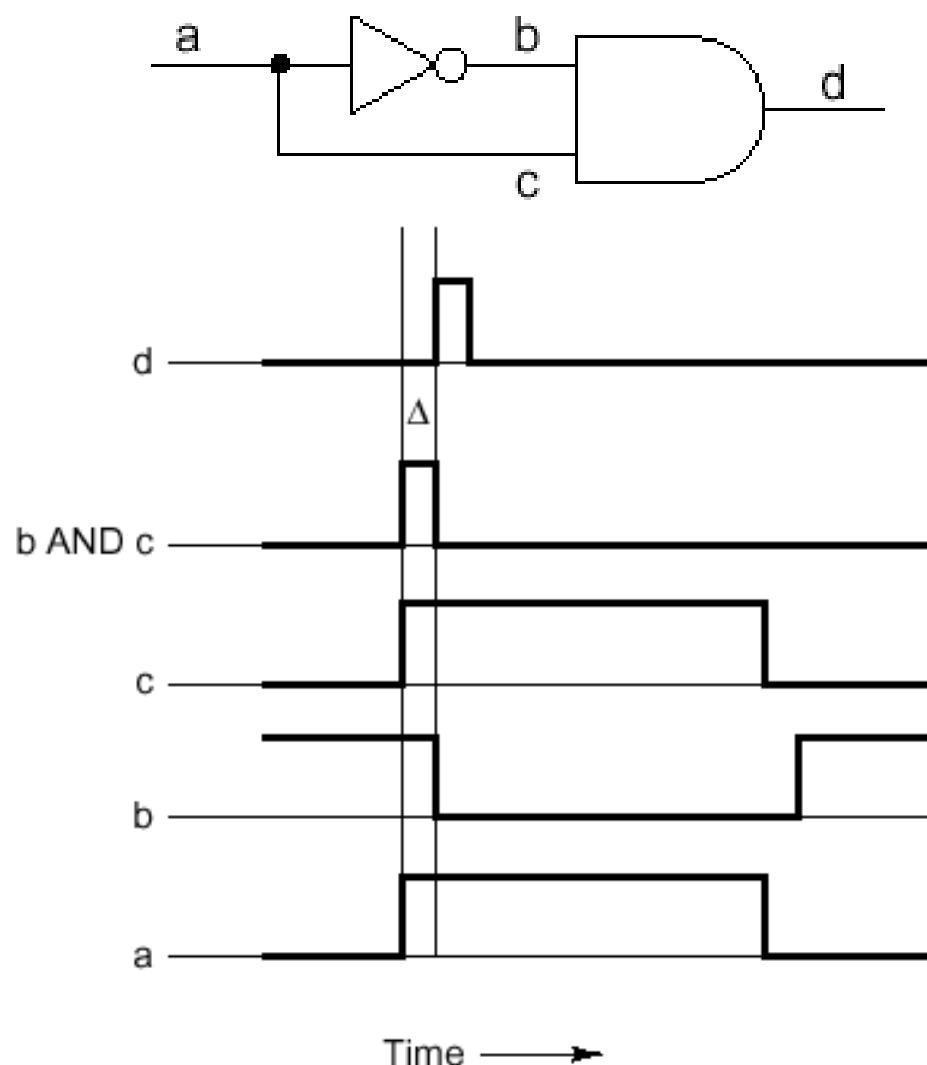- Converte un segnale di clock in una sequenza di impulsi, sfruttando il ritardo di propagazione Δ delle porte logiche
- Può essere usato per mantenere lo stato “trasparente” di un latch D per un tempo brevissimo




Flip-flop tipo D

 - Funzionamento simile al latch D, però funzionamento edge-triggered
- Implementazione con generatore di impulsi




Trigger sul fronte di salita

- Implementazione con doppio latch

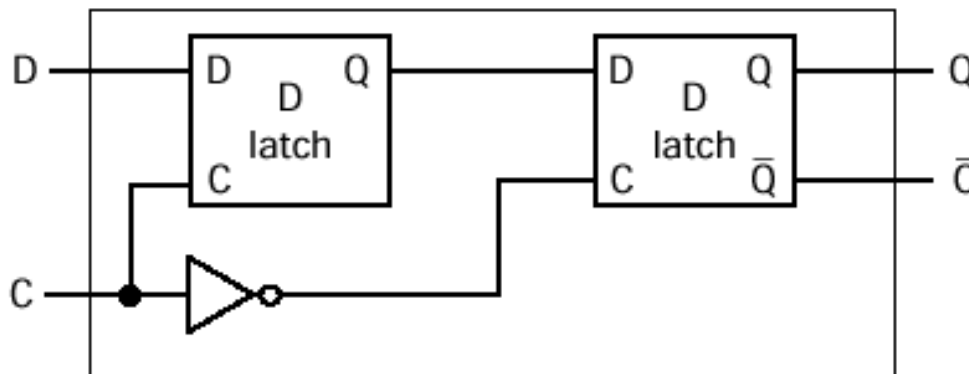


Trigger sul fronte di discesa

Simboli latch e flip-flop

 


(a)

Latch attivo
alto

 


(b)

Latch attivo
basso

 

(c)

Flip-flop attivo
su fronte di
salita

 


(d)

Flip-flop attivo
su fronte di
discesa

Solitamente si omette l'uscita negata se non si usa



Memoria a 1 bit

 

- D_{in} → usato per scrivere il dato
- D_{out} → usato per leggere il dato
- CK → clock usato per sincronizzare la scrittura del dato
- WR_{en} → abilita la scrittura
- Il dato viene memorizzato sull'uscita D

Memoria a n bit

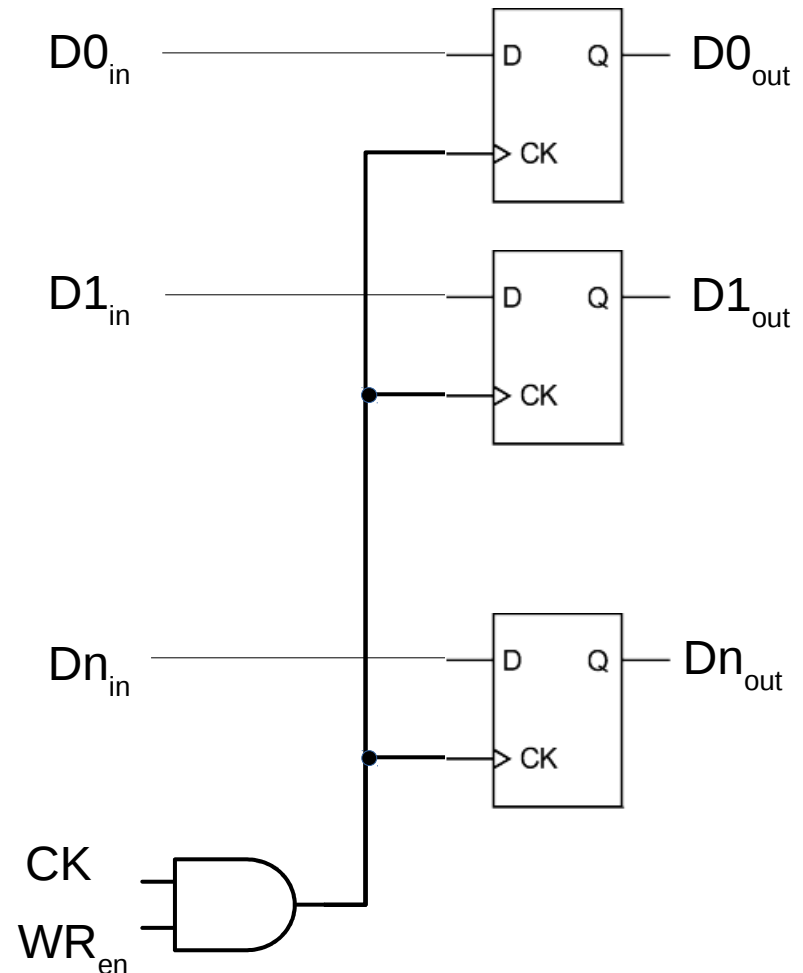 - In maniera analoga a quanto fatto per l'ALU, possiamo costruire una cella di memoria a n bit unendo altrettante celle da 1 bit




Register File

- La parte operativa della CPU (datapath) contiene alcuni registri che memorizzano gli operandi delle istruzioni aritmetico/logiche:
 - ogni registro è costituito da n flip-flop, dove n è il numero bit che costituiscono una parola
- Più registri sono organizzati in una componente nota come Register File:
 - il Register File del MIPS contiene 32 registri ($32 \cdot 32 \text{ bit} = 1024 \text{ flip-flop}$)
- Il Register File deve permettere:
 - lettura di 2 registri
 - scrittura di 1 registro


MIPS Register File - lettura

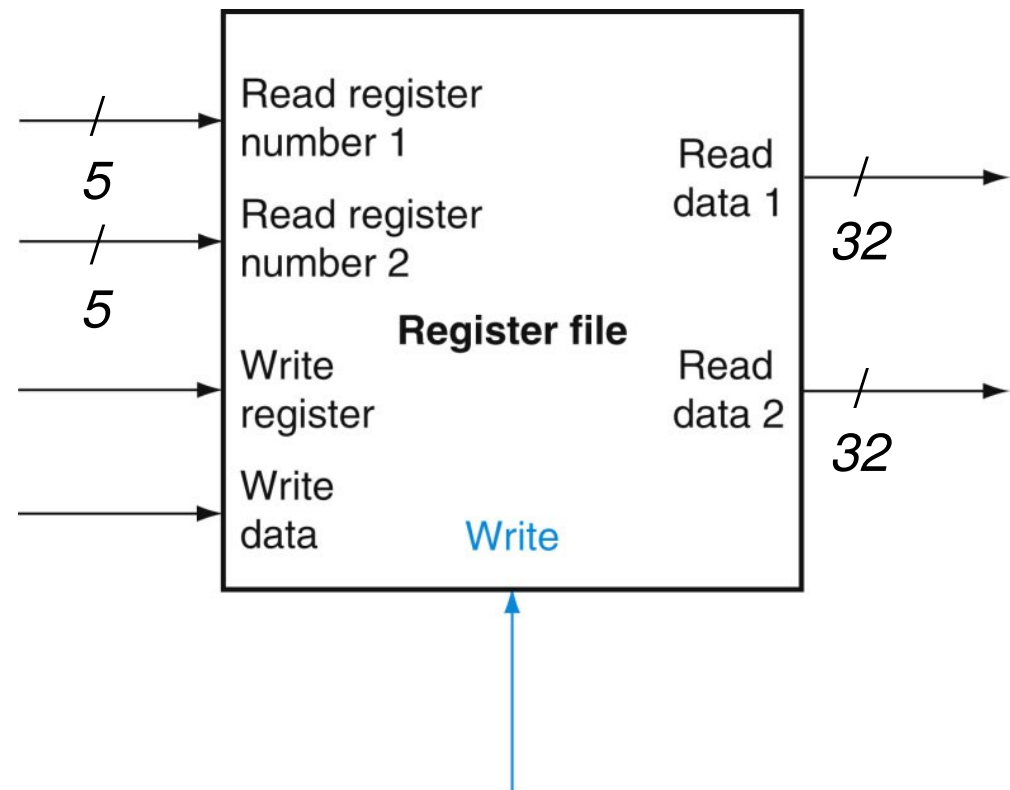- Read reg. #1 (5 bit):
 - numero del primo registro da leggere
- Read reg. #2 (5 bit):
 - numero del secondo registro da leggere
- Read data #1 (32 bit):
 - valore del primo registro, selezionato sulla base di Read reg. #1
- Read data #2 (32 bit):
 - valore del secondo registro, selezionato sulla base di Read reg. #2




MIPS Register File - lettura

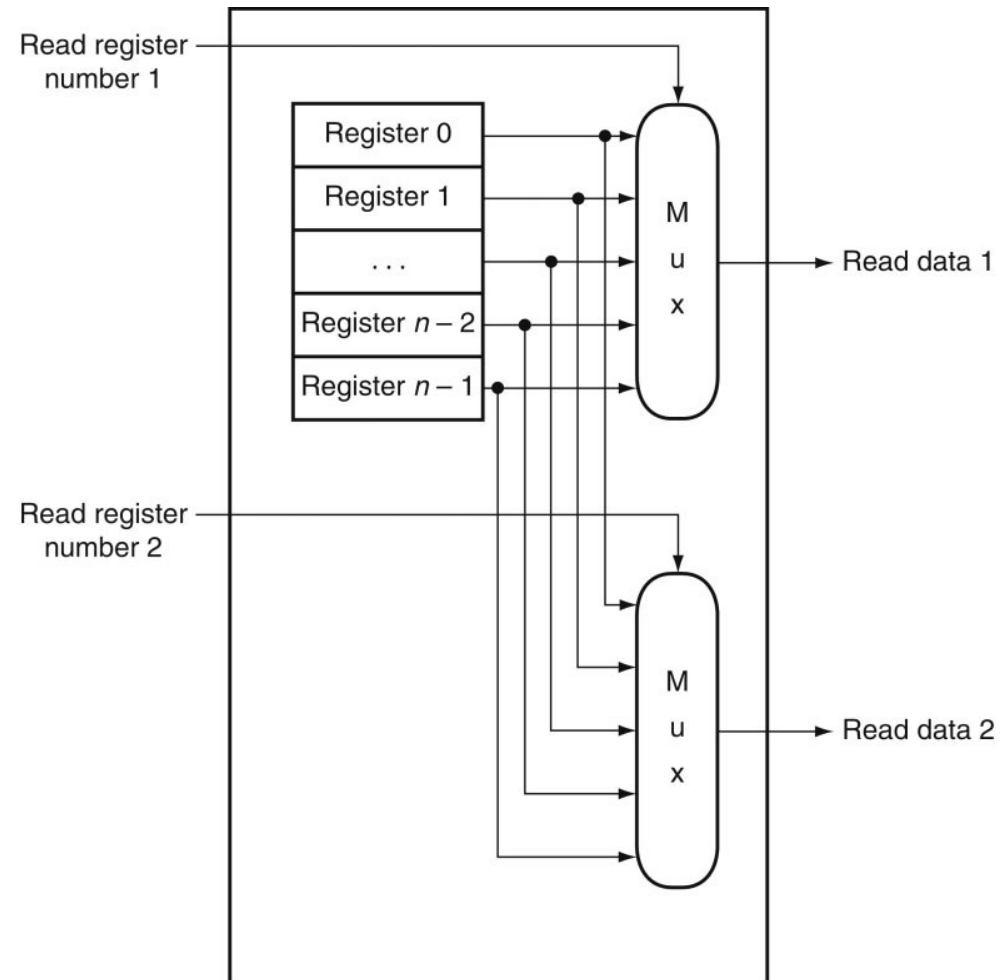- MUX a 32 bit per selezionare il registro
- Le operazioni richiedono solitamente 2 operandi.
- Ogni input indica il numero del registro da leggere.
- Ogni output contiene il valore del registro letto.
- Il Register File fornisce sempre in output dei valori, semplicemente vengono ignorati se non si è in una operazione di lettura.




MIPS Register File - scrittura

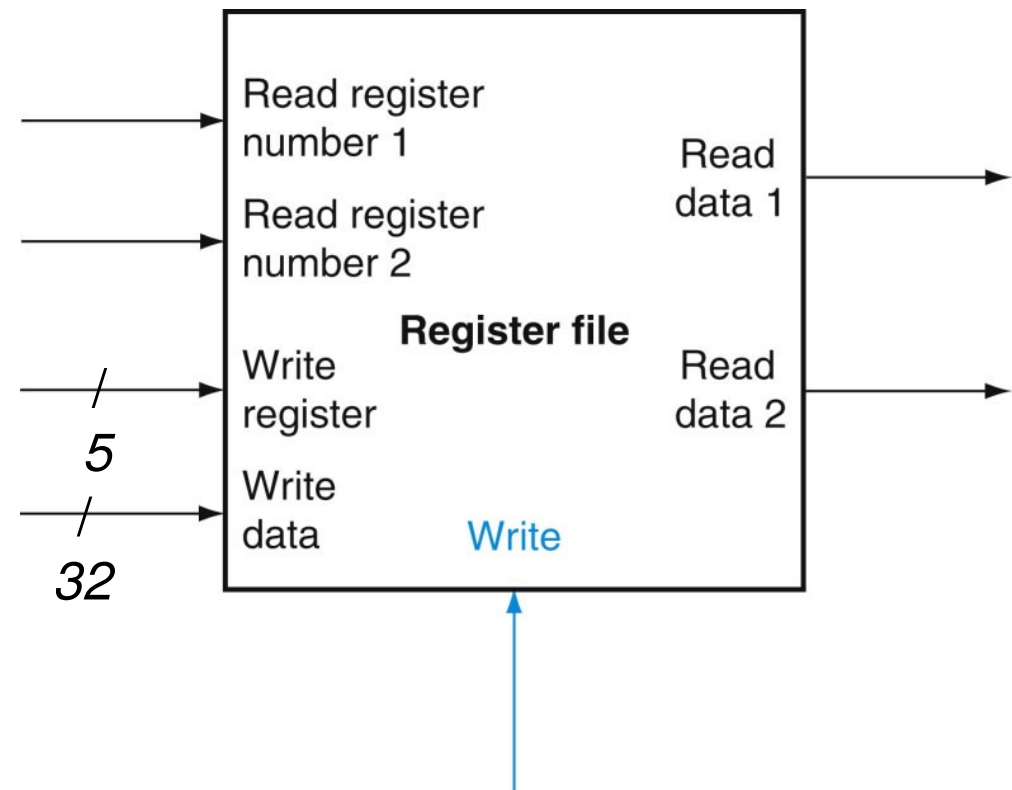- Write register (5 bit):
 - numero del registro da scrivere
- Write data (32 bit):
 - valore da scrivere nel registro




MIPS Register File - scrittura

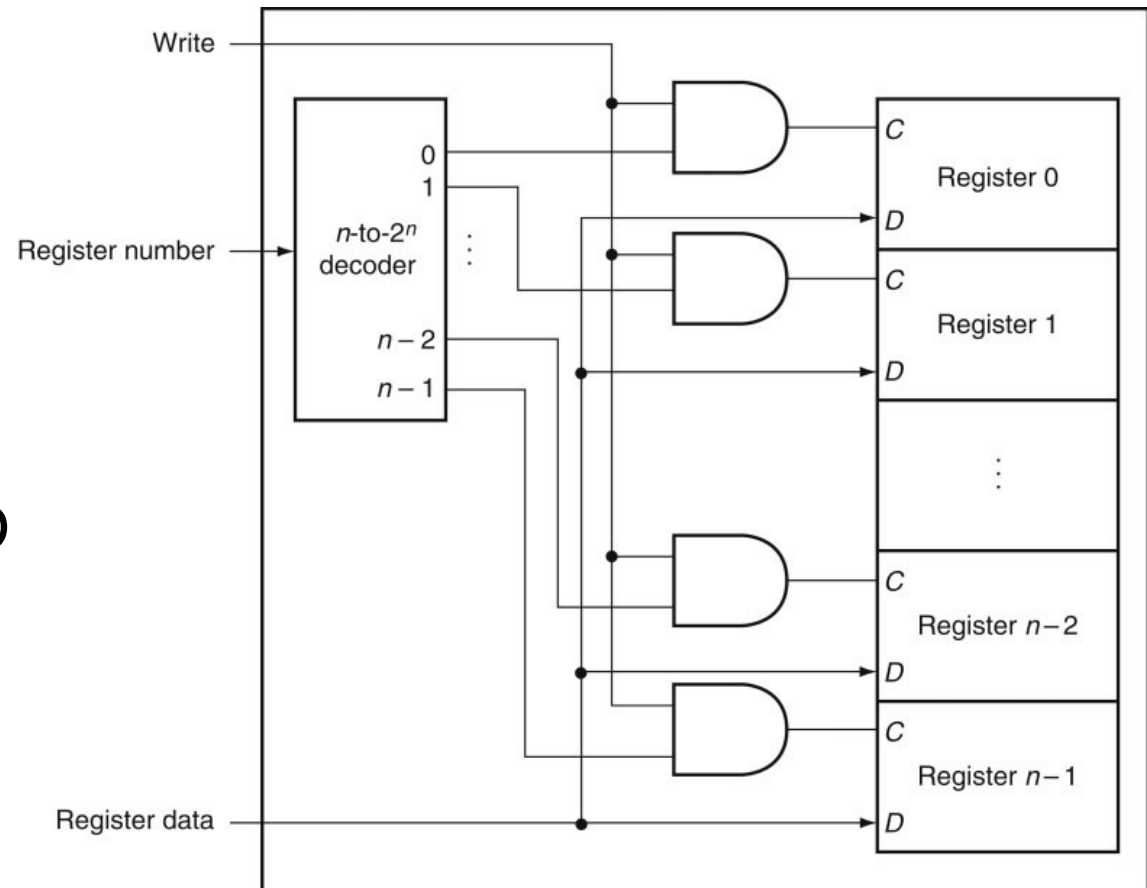- Viene scritto un solo registro alla volta.
- Il decoder trasforma il segnale a 5 bit nel numero di registro scelto (da \$0 a \$31).
- Il segnale Write è in AND con l'output del decoder (e il clock, implicito) per abilitare la scrittura per il registro selezionato.



MIPS Register File – Lettura/Scrittura

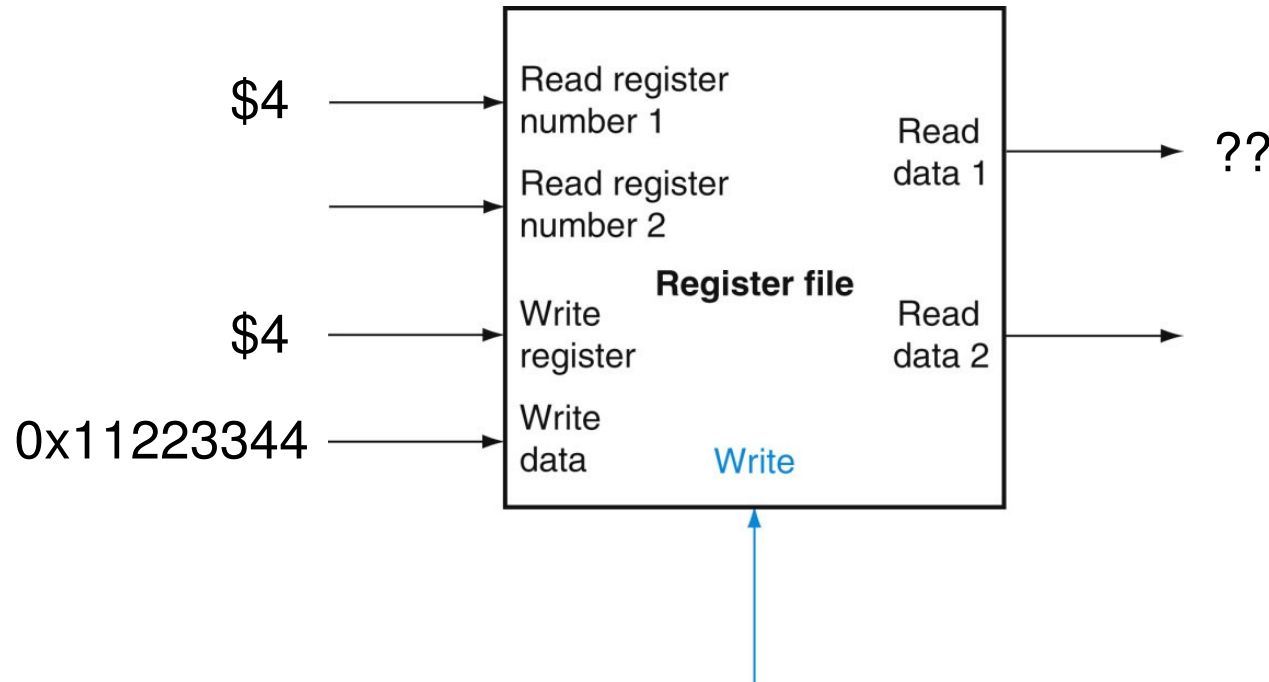

- Cosa succede se abilito un registro sia in lettura che scrittura?
 - Ad esempio per `add $4, $0, $4` pongo Read Register Number #1 = 4 e Write Register = 4
- Leggo il valore precedente del registro, non quello che sta per essere scritto
 - Operazioni sincronizzate da clock


Altri tipi di memoria

- Non è economicamente sostenibile avere memorie implementate come il Register File ma di dimensioni molto superiori:
 - multiplexer e decoder enormi
 - troppi transistor per bit
- Esistono tecnologie alternative che permettono di avere densità maggiori di bit:
 - costi inferiori
 - prestazioni inferiori
 - Es. SRAM, DRAM, SDRAM, DDR

Memoria principale

- Memoria principale
 - meno veloce della memoria dei registri, ma molto più capiente
 - è composta da più livelli (gerarchie di memoria)
- RAM - Random Access Memory - i tempi di accesso sono indipendenti dall'indirizzo della cella di memoria acceduta
 - Solitamente è un tipo di memoria volatile (perde i dati se non alimentata)
- Direttamente indirizzabile dalla CPU
 - In genere un indirizzo nelle istruzioni MIPS si riferisce alla memoria principale
 - La memoria effettiva può essere mappata solo in uno specifico intervallo
 - ad es. se ho meno di 4 GB di memoria, il massimo indirizzabile a 32 bit, avrò delle aree di memoria “vuote”
- Altri tipi di memoria, come i dischi rigidi, non sono indirizzabili direttamente ma si accedono tramite delle apposite periferiche (controller SATA, schede di rete, etc)

Gerarchia di memoria

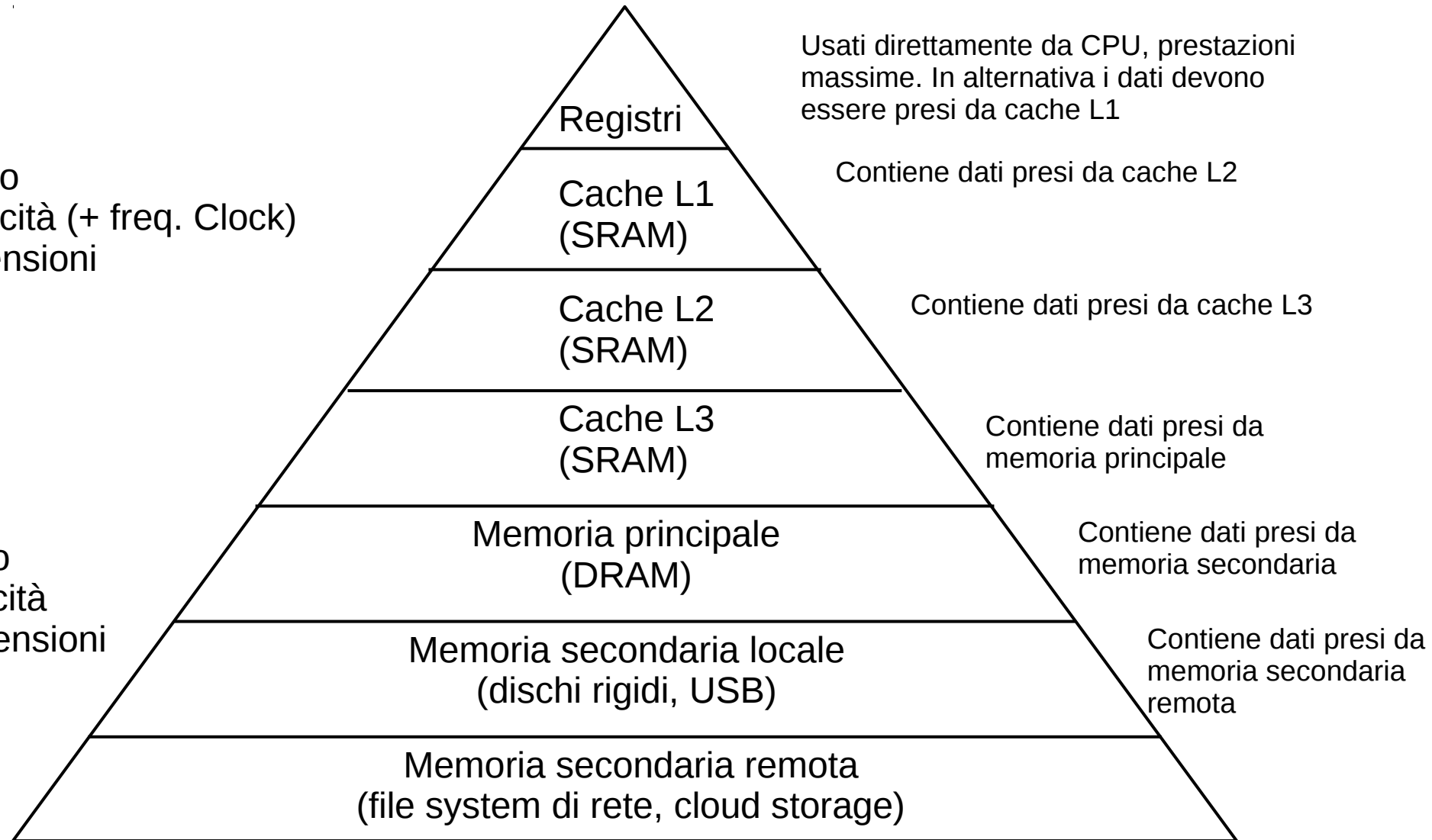

Memoria SRAM

- Memorie ad accesso casuale statiche
 - Possono mantenere i dati per lungo tempo mantenendo bassi i consumi
- A differenza del register file, non permettono lettura e scrittura contemporanee
- Memorizzazione stato effettuata con dei **latch**, da 4 a 8 transistor per bit
- Tempi di accesso ~ 1 nanosecondi → molto veloci
- Memorie solitamente **asincrone** (no clock)
 - Esistono varianti sincrone chiamate SSRAM (Synchronous SRAM)
- Dimensioni raramente oltre qualche MB per motivi economici
- Usate per:
 - Cache L1/L2/L3 in processori per PC/server/Workstation (es. x86)
 - Memoria principale in sistemi embedded a basso consumo (System on Chip)

Memorie DRAM


- Memorie ad accesso casuale dinamiche
 - Necessitano di un continuo segnale di rinfresco per mantenere memorizzati i dati (~ ogni ms)
- No lettura/scrittura contemporanea
- Memorizzazione effettuata tramite un condensatore
 - Piccola “batteria” che si può caricare e scaricare molto velocemente, per memorizzare rispettivamente 1 o 0
 - É sufficiente 1 transistor per bit
 - Richiesto controller complesso
- Tempi di accesso ~ 50-100 nanosecondi → più lente di SRAM

Memorie DRAM

- Dimensioni anche di vari GB grazie al basso costo per bit
- Usate per:
 - Memoria principale su PC/server/Workstation, comunemente chiamata “RAM”
- Spesso l'accesso alla memoria è asincrono
 - Interfacciamento complesso con CPU, può introdurre ritardi
- SDRAM → Synchronous DRAM
 - Interfacciamento CPU più semplice grazie all'uso di un clock
- DDR – Double Data Rate SDRAM
 - Utilizzo più efficiente del clock, può trasferire dati sia sui fronti di salita che di discesa


Memorie Flash

- Uso consolidato in sistemi embedded come memoria di “grandi” dimensioni e a lunga ritenzione
 - ~ 10 – 100 MB, recentemente anche diversi GB
- In crescente uso anche su PC come memoria di massa (SSD, Solid State Drive)
- Non si cancella in mancanza di tensione di alimentazione
- Organizzata in blocchi, che sono la minima unità scrivibile
- Memoria ad accesso quasi casuale in lettura, tempi di accesso ~ 10 μ s
- Operazioni di scrittura solitamente a blocchi, richiede esplicitamente cancellazione
- Cicli di scrittura limitati, su SSD si implementano algoritmi specifici per allocare i blocchi al fine di limitarne l'usura
 - A volte implementati a livello di file-system

 


Memorie su disco fisso

- Capacità molto superiore a SRAM/DRAM/Flash (Terabyte, 10^{12} byte)
- Memorizzazione attraverso un segnale magnetico su disco rotante (es. 7200 giri/minuto)
- Non è una memoria ad accesso casuale
 - Motivi meccanici, la lettura deve essere sincronizzata con la rotazione del disco
 - A 7200 rpm ho 120 giri/secondo, posso dover aspettare fino a $1/120 \approx 8$ ms per avere un certo dato
 - In compenso, ho letture sequenziali abbastanza veloci
- Memoria molto lenta rispetto a CPU (\sim ms)
 - Normalmente si usa una cache per velocizzare l'accesso, pone però problemi di integrità dei dati in caso di interruzione alimentazione

 

Struttura memorie SRAM e DRAM

- Una memoria RAM è sostanzialmente una matrice di elementi, o **blocco**
 - BUS → insieme di linee di comunicazione
 - Bus dati
 - Bus indirizzi
 - Segnali di controllo
 - CS – Chip Select
 - OE – Output enable
 - WE – Write enable
- Organizzate come matrici **R** x **C** di celle a 1 bit
- Posso selezionare una riga (**R**) alla volta attraverso un bus indirizzi
 - L'indirizzo indica il numero di riga da accedere

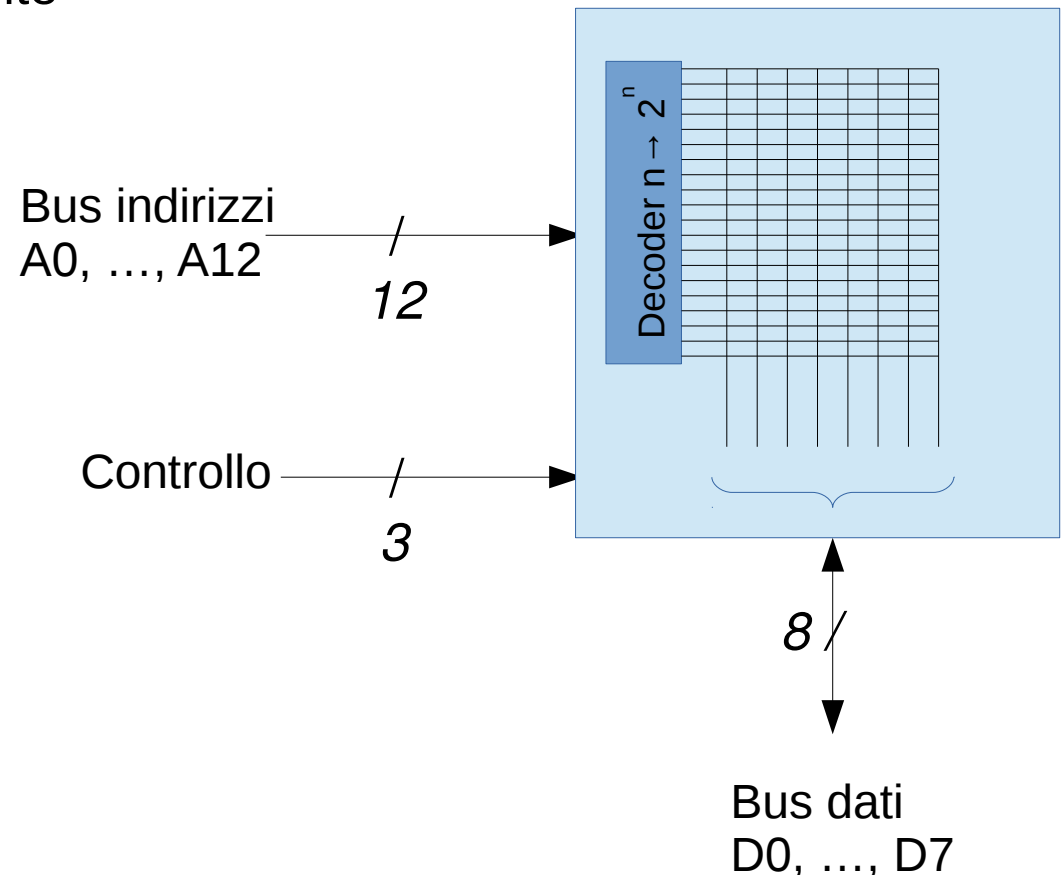

Struttura memorie SRAM e DRAM


- Sul bus dati posso leggere/scrivere l'intera riga selezionata

- Esempi:

- 4096 x 8 bit
 - 4096 righe, 8 colonne
 - 32768 bit = 32 Kbit
- 512k x 16 bit
 - 524228 righe, 16 colonne
 - 8388608 bit = 8 Mbit

1 Kbit = 2^{10} bit = 1024 bit

1 Mbit = 2^{20} bit = 1048576 bit

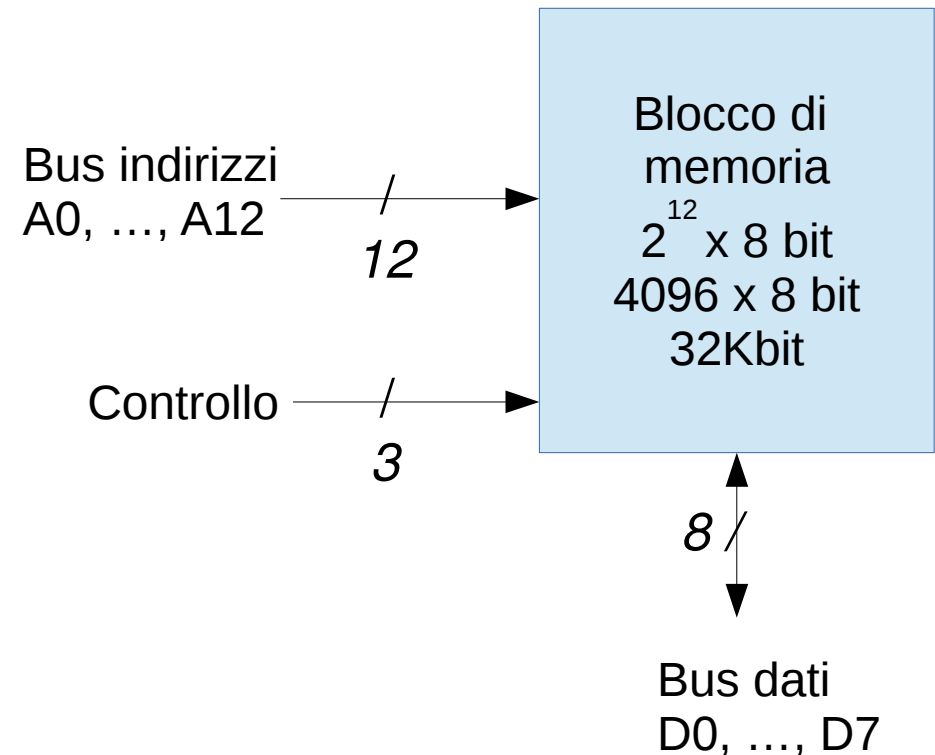


Interfacciamento con memorie RAM

Segnali di controllo

- Segnali di controllo
 - **CS – Chip Select** – abilita la comunicazione con il blocco di memoria
 - **OE – Output enable**, abilita la lettura
 - **WE – Write enable**, abilita la scrittura
- Quando un blocco non è selezionato (CS inattivo) le linee dati vengono solitamente messe nello stato di **alta impedenza (HI-Z)**
 - Non forzano né 1 né 0
 - Stato equivalente a scollegare il blocco (impedenza equivalente molto alta)
 - Permette a diverse uscite di essere collegate insieme, a patto che una e una sola venga selezionata in ogni momento


Interfacciamento con memorie RAM

Lettura

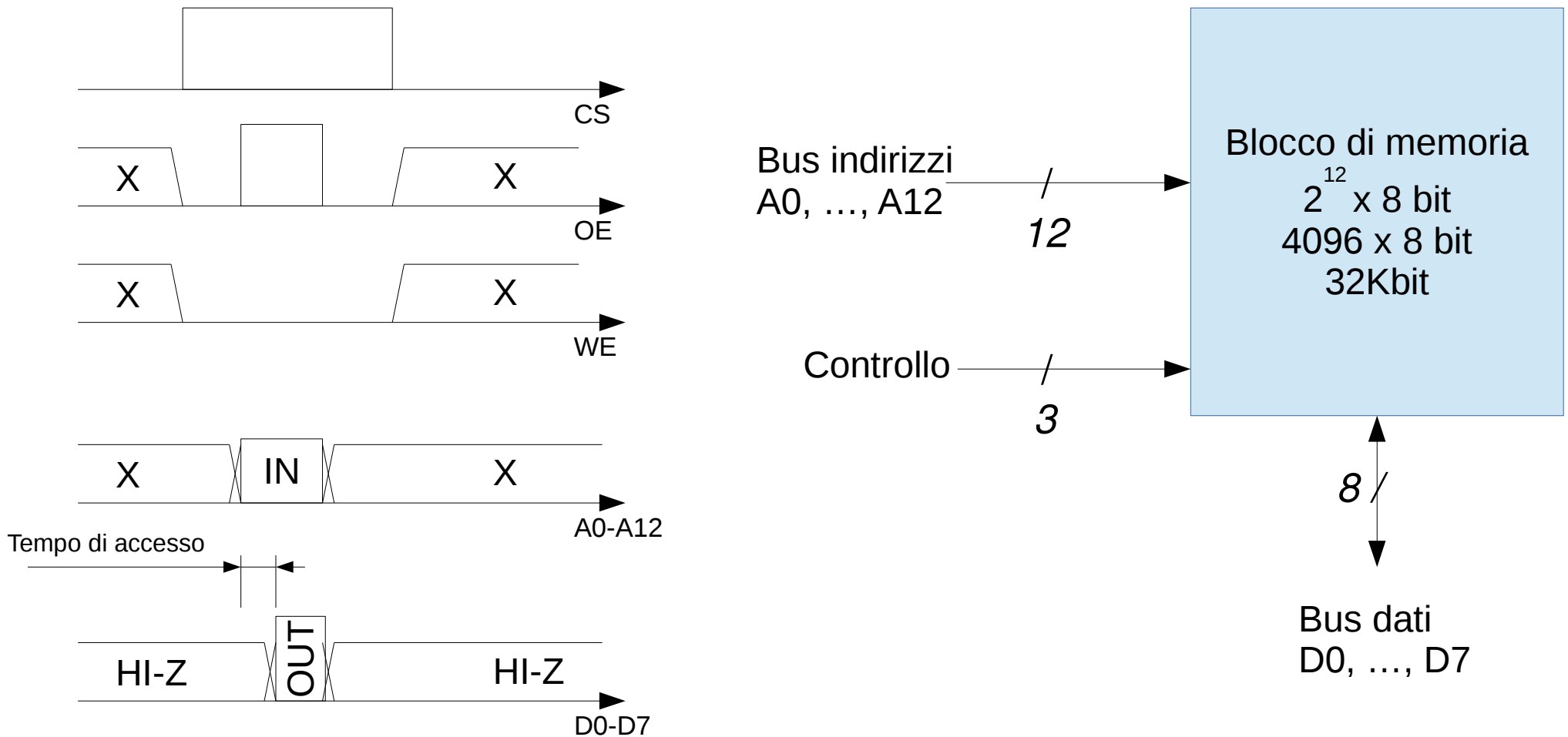

Interfacciamento con memorie RAM


Scrittura

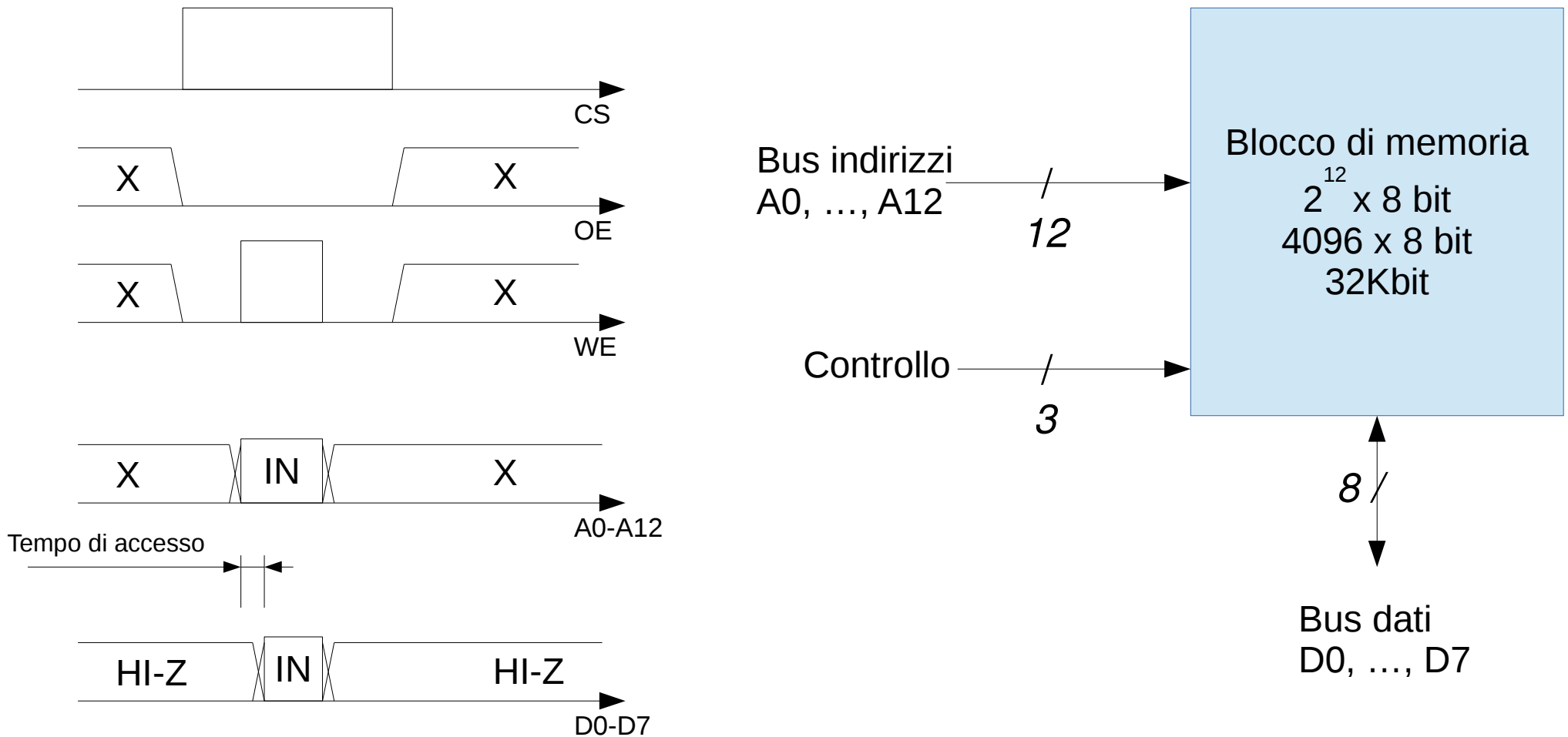

Organizzazione memoria

- Non è conveniente realizzare blocchi di dimensione troppo elevata
 - Decoder per selezione indirizzo di dimensione 2^n
 - Se avessi un blocco con bus indirizzi a 32 bit avrei un decoder con 2^{32} uscite → ~ 4 miliardi!
 - Posso ottenere memorie grandi usando blocchi di capacità piccola e diversi livelli di decoding
- Espansione bus dati
 - È conveniente usare un bus dati più ampio per aumentare prestazioni, ad esempio a 32 bit
 - Questo significa che ogni accesso in memoria trasferirà blocchi a 32 bit!

Organizzazione memoria

 


Totale modulo di memoria:
 $32 \text{ Kbit} \times 4 = 128 \text{ Kbit} = 16 \text{ KByte}$
 $4\text{K} \times 32 \text{ bit}$


Design memoria

- Le specifiche di una memoria sono:
 - **capacità** (solitamente espressa in byte)
 - **unità di indirizzamento** (quanti bit mi identificano un indirizzo)
 - **unità di lettura/scrittura** (quanti bit accedo con una singola lettura/scrittura, solitamente pari ad una parola dell'architettura)
 - **Indirizzo di mappatura** (dove si trova la memoria nella mappatura fisica della CPU)
- Si procede in 4 passi:
 - 1 - Calcolo **numero chip** necessari - Dipende dal tipo di chip e dalla memoria totale richiesta
 - 2 - Calcolo **numero set** - Dipende dalla dimensione del bus dati e include calcolo del numero di chip per set
 - 3 - Calcolo **dimensione bus indirizzi** - Dipende dalla memoria totale richiesta e dalla dimensione del bus dati
 - 4 - Calcolo **mappatura** - Calcolo il valore dei bit di maggior peso per “abilitare” la memoria
 - Solitamente implementato nel controllore lato CPU e non nel modulo (es. DDR, DIMM)

Collegamento CPU MIPS ↔ memoria dati

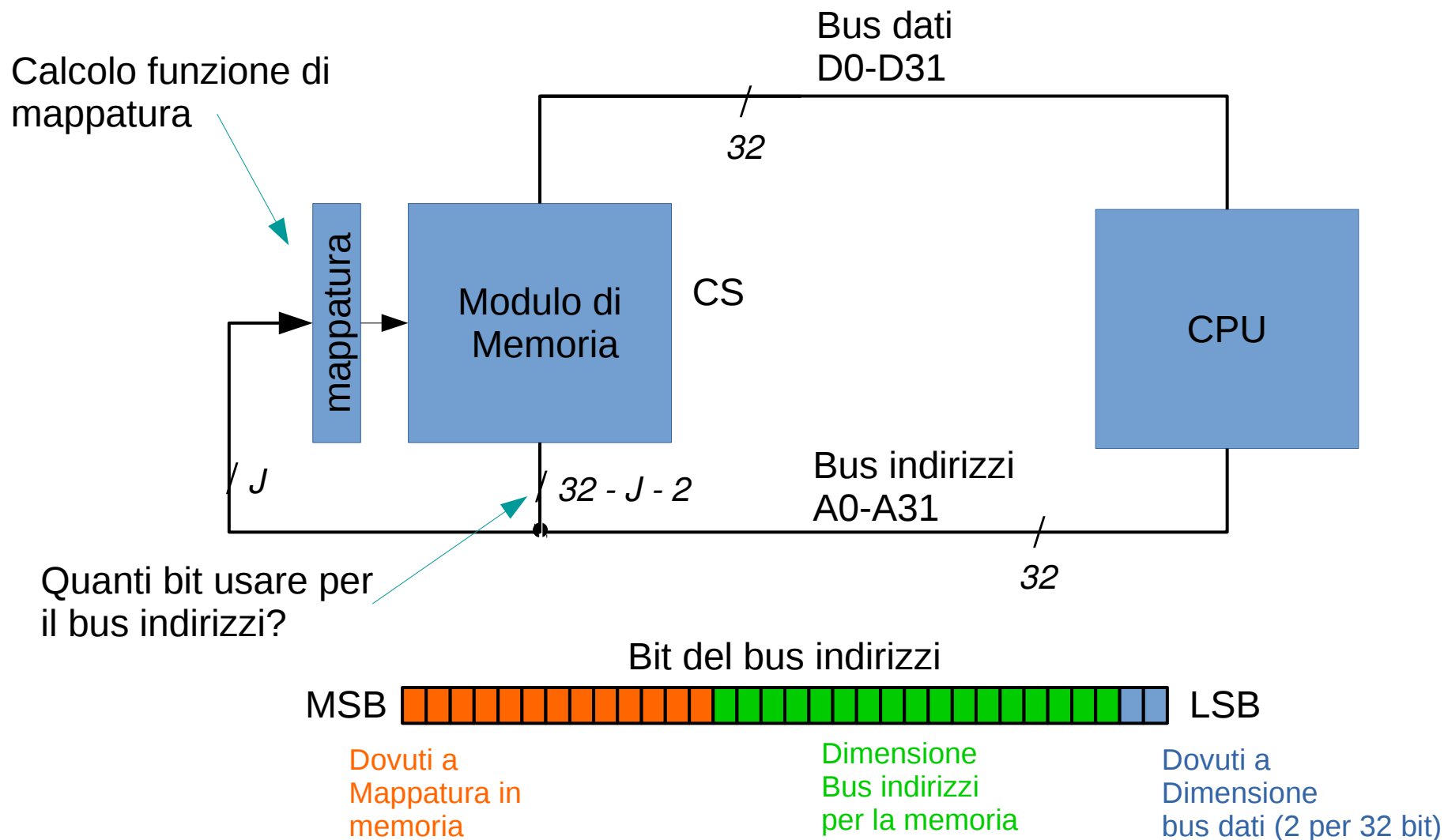

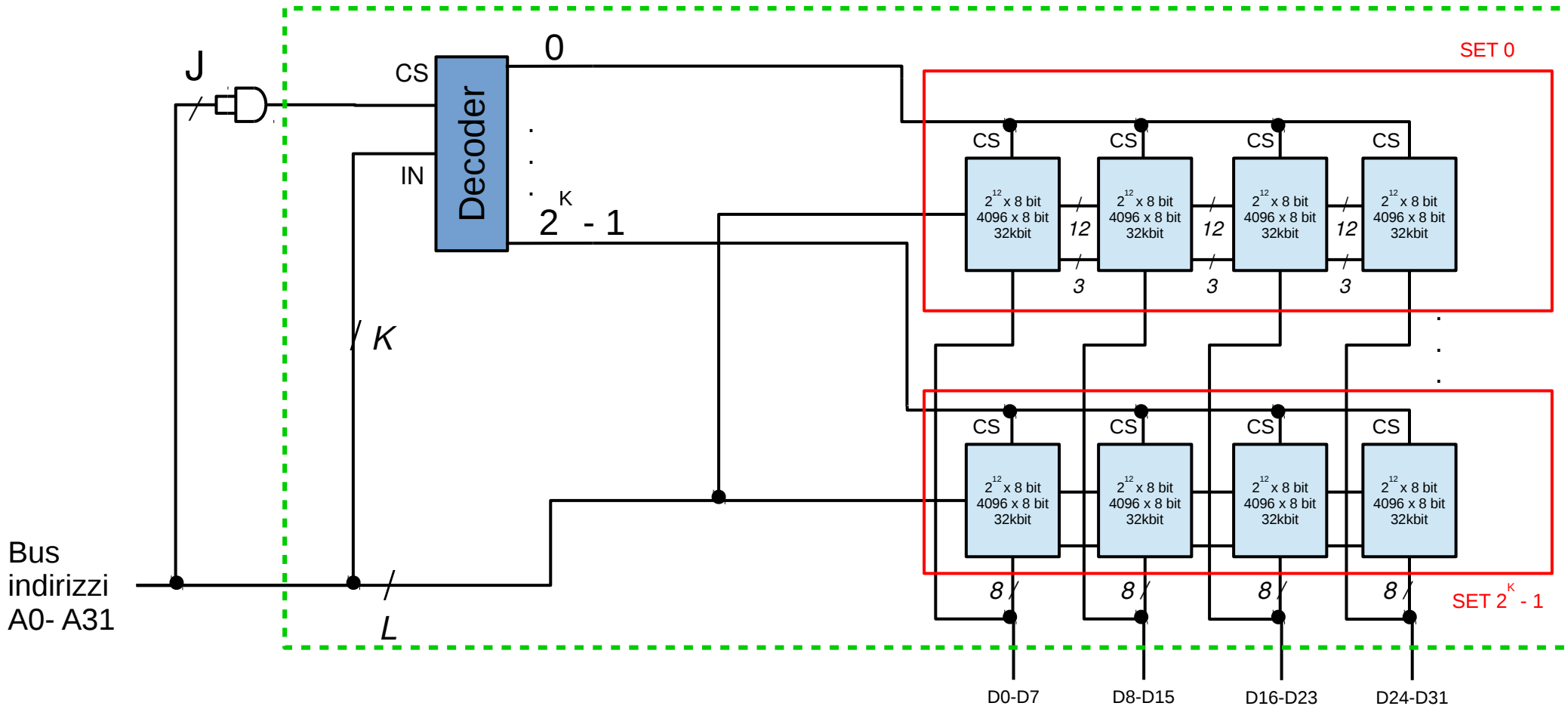Schema generale organizzazione e mappatura memoria



J bit → mappatura in memoria


K bit → selezione set

L bit → selezione riga nel singolo set

Bus dati a 32 bit
D0, ..., D31


Design Memoria – Esempio 1

- Realizzare una memoria di 4 MB (2^{22} byte) con 32 bit di lettura/scrittura e unità di indirizzamento di 32 bit, utilizzando chip da 512K x 8 bit e mappando la memoria all'indirizzo 0x10000000.
- Quanti chip mi servono?
 - 4 MB \rightarrow 32 Mb (bit totali della memoria)
 - 512K x 8 \rightarrow 4 Mb (bit del singolo chip)
 - abbiamo bisogno di $32 / 4 = \mathbf{8 \text{ chip}}$
- Quanti chip per set?
 - 32 bit di lettura/scrittura sul bus dati
 - ogni chip ha 8 bit di lettura/scrittura (512K x 8)
 - ogni set contiene $32 / 8 = \mathbf{4 \text{ chip per set}}$
 - Avendo 8 chip totali abbiamo bisogno di $8 / 4 = 2 \text{ set}$

 


Design Memoria – Esempio 1

- Realizzare una memoria di 4 MB (2^{22} byte) con 32 bit di lettura/scrittura e unità di indirizzamento di 32 bit, utilizzando chip da 512K x 8 e mappando la memoria all'indirizzo 0x10000000.
- Da quanti bit è formato ogni indirizzo?
 - 4 MB \rightarrow 32 Mb (bit totali della memoria)
 - 32 Mb / 32 b (unità di indirizzamento)
= 1024K = 1M celle
 - $\log_2 1024K = 20$
 \rightarrow ogni indirizzo è composto da **20 bit**

 

Design Memoria – Esempio 1



- Realizzare una memoria di 4 MB (2^{22} byte) con 32 bit di lettura/scrittura e unità di indirizzamento di 32 bit, utilizzando chip da 512K x 8 e mappando la memoria all'indirizzo 0x10000000.
- Calcolo mappatura
 - Avendo bus dati a 32 bit (2^2) forzo i 2 bit meno significativi a 0, per avere sempre indirizzi allineati
 - Ho $2^{32-20-2} = 2^{10} = 1024$ possibili mappature, ognuna con offset di 4MB = 0x00400000
 - L'offset di mappatura 0x10000000 sarà l'indirizzo iniziale della memoria, l'indirizzo finale sarà 0x103FFFFFF
 - I 10 bit di maggior peso devono essere impostati a 0b0001000000xxxxxxxxxxxx...
 - Sarà necessaria una rete logica che attivi il CS del decoder solo con questa combinazione

 


Design Memoria – Esempio 1

- Realizzare una memoria di 4 MB (2^{22} byte) con 32 bit di lettura/scrittura e unità di indirizzamento di 32 bit, utilizzando chip da 512K x 8 e mappando la memoria all'indirizzo 0x10000000.
- Calcolo mappatura (2)
 - I 10 bit di maggior peso devono essere impostati a 0b0001000000xxxxxxxxxxxx...

$$F_{\text{map}} = \overline{A}_{31} \cdot \overline{A}_{30} \cdot \overline{A}_{29} \cdot A_{28} \cdot \overline{A}_{27} \cdot \overline{A}_{26} \cdot \overline{A}_{25} \cdot \overline{A}_{24} \cdot \overline{A}_{23} \cdot \overline{A}_{22}$$

  

Esempio 1 - risultato

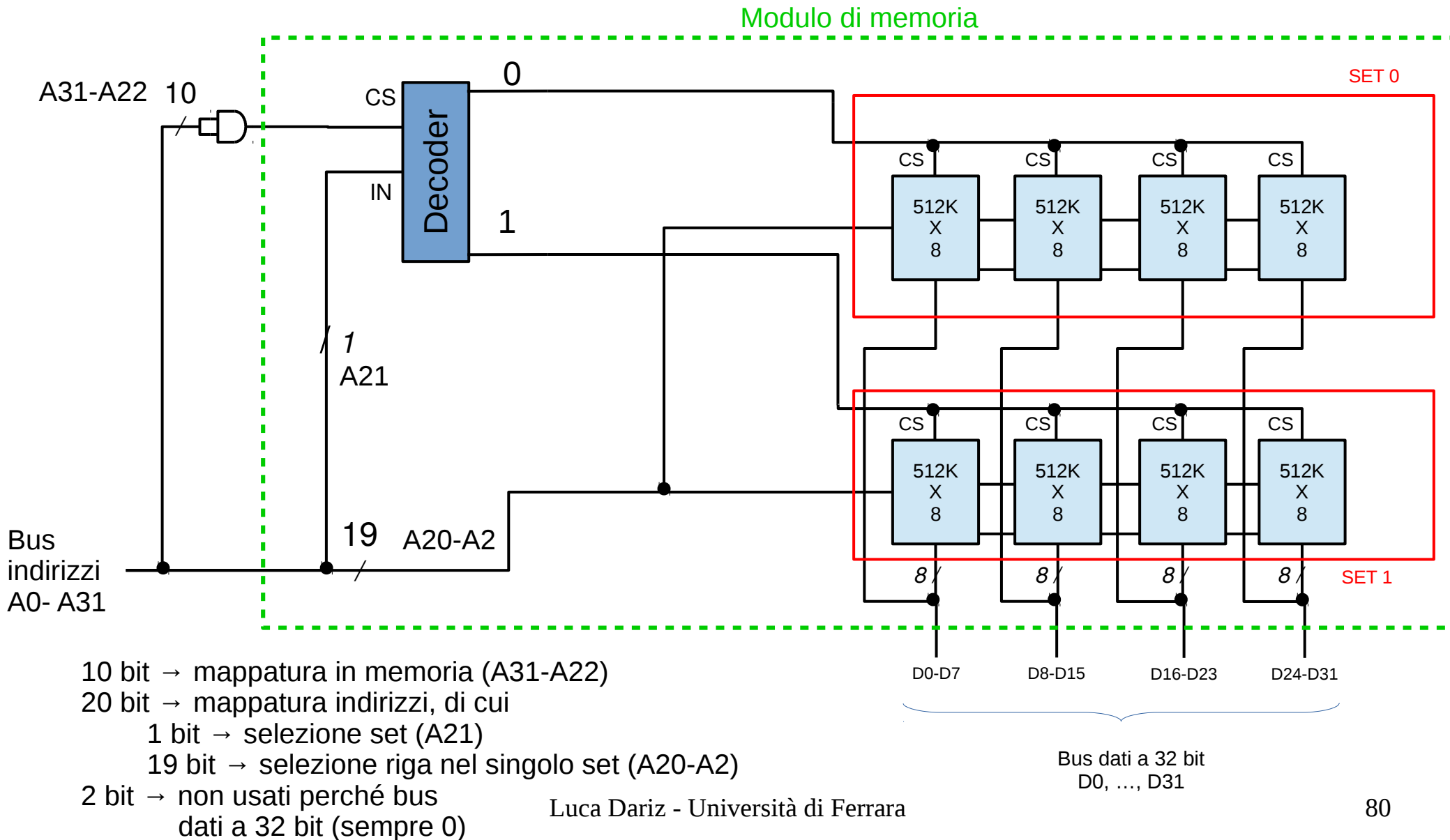

Design Memoria – DIMM ed ECC

- L'esempio appena descritto rappresenta il normale schema di collegamento di singoli chip di memoria per la realizzazione di un modulo DIMM (Dual In-line Memory Module).
- Esiste anche la variante ECC (Error-Correcting Code) dove si usa un bus dati più largo del richiesto per riuscire a rilevare e correggere alcuni errori
 - 1 bit in più sono calcolati attraverso un codice sulla base degli altri bit (es. codici di Hamming, Reed-Solomon)
- Ad esempio per realizzare un modulo DIMM di capacità 1 GB (organizzato 128M×64) possiamo usare 8 chip con capacità 1024 Mb (organizzazione 128M×8).
 - 8 bit x 8 = **64 bit**, caso **non ECC**
 - 8 bit x 9 = **72 bit** → 64 bit + 8 per controllo errori, caso **ECC**

